

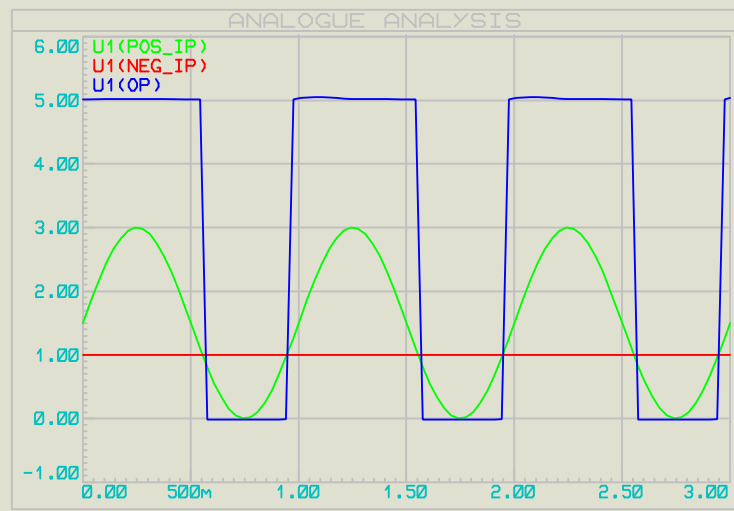
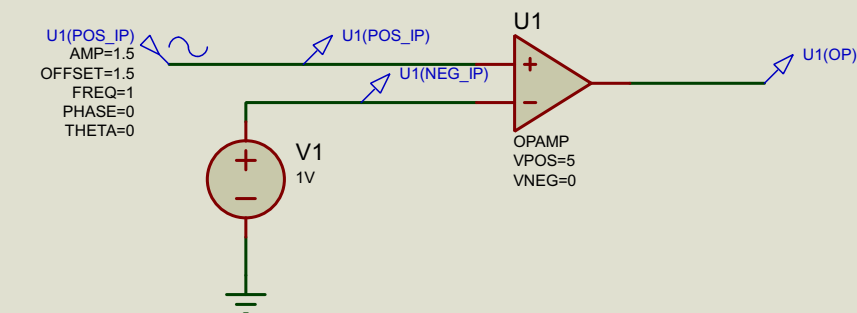


Comparador

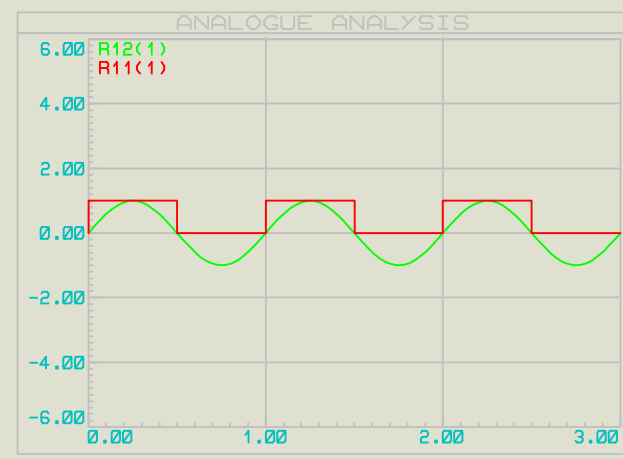



Sumador Inversor

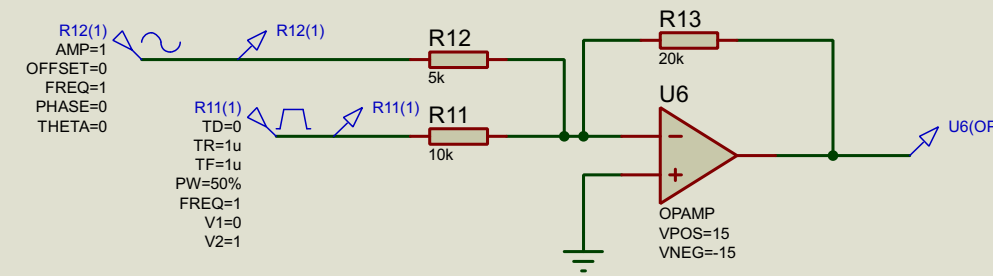




Instrumentación




Seguidor

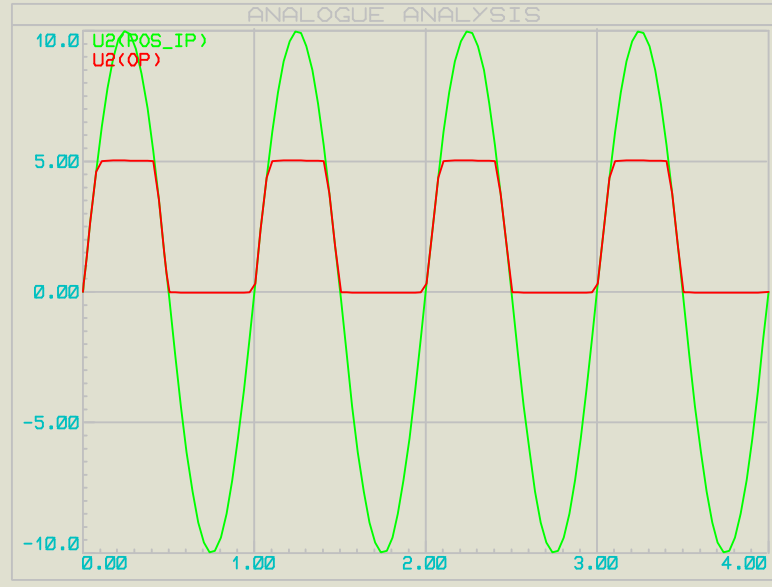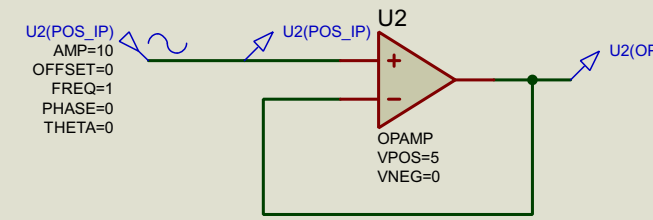



Sumador no inversor

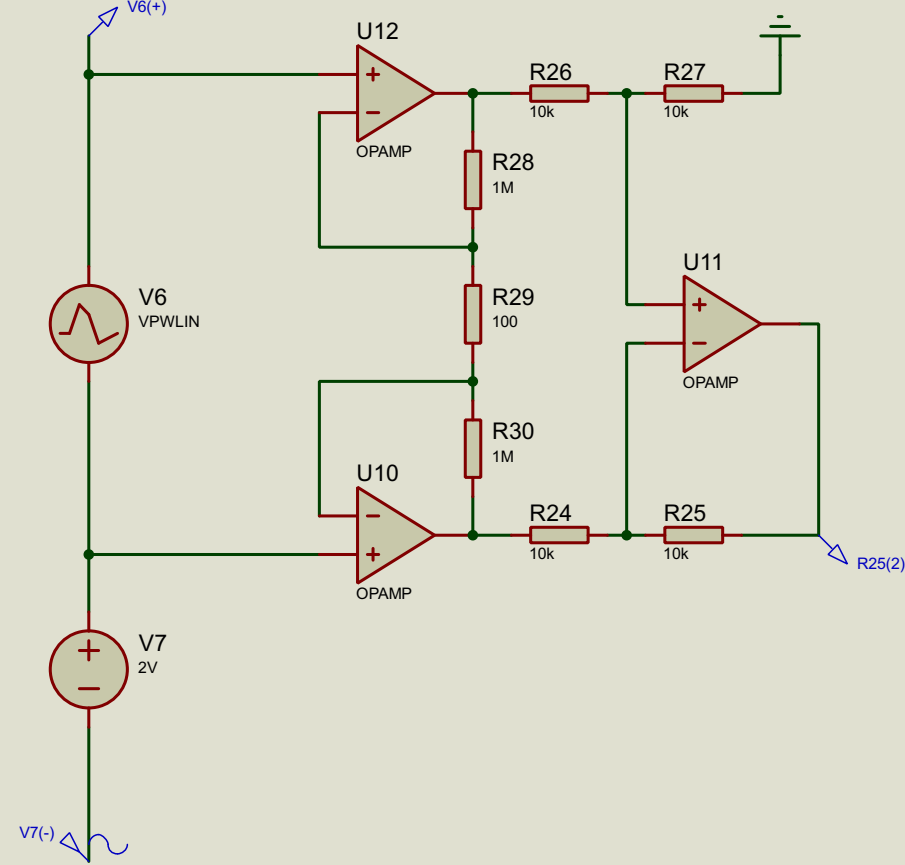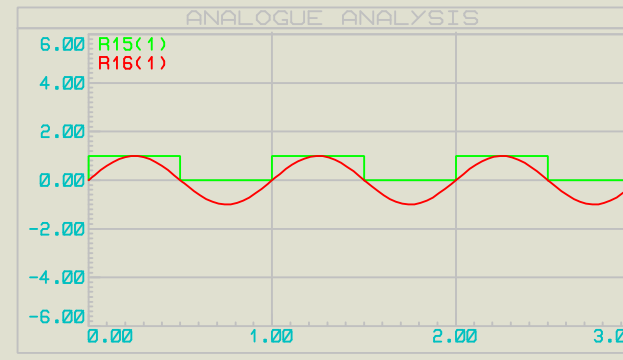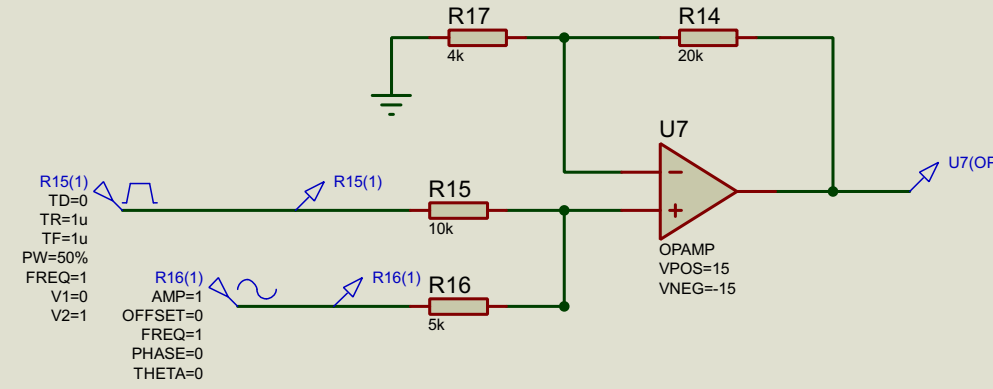



Desacople de voltaje

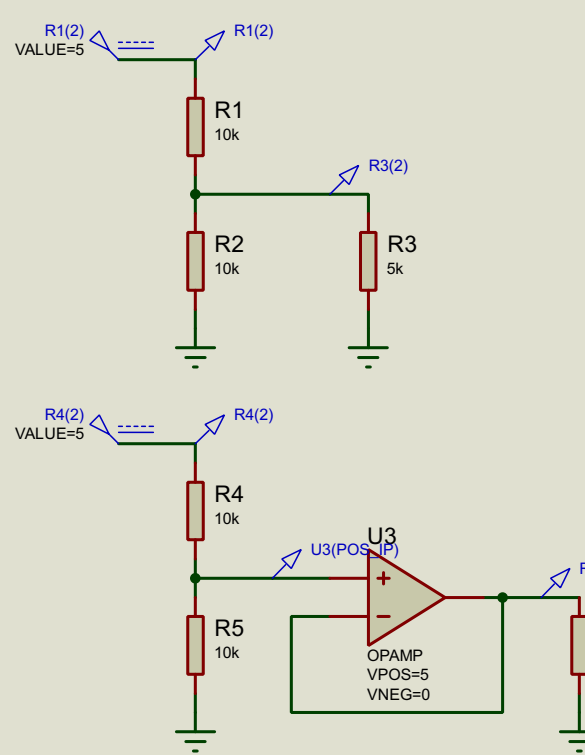

Diferencial

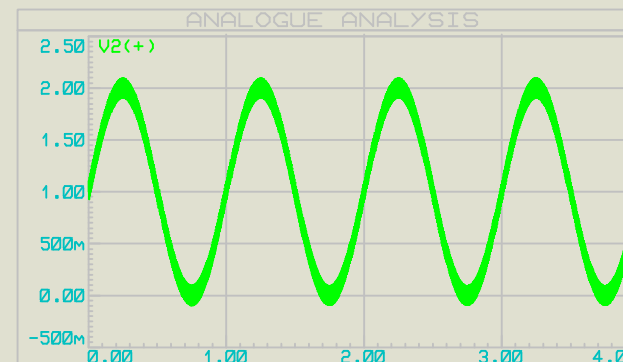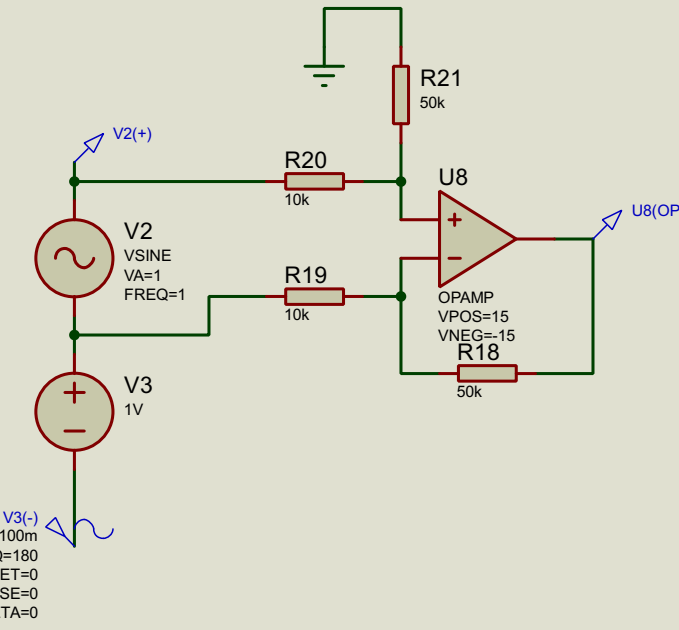

Inversor

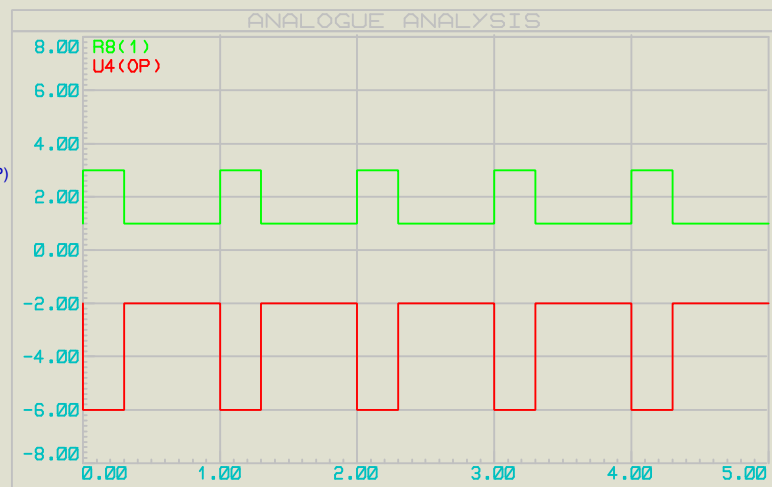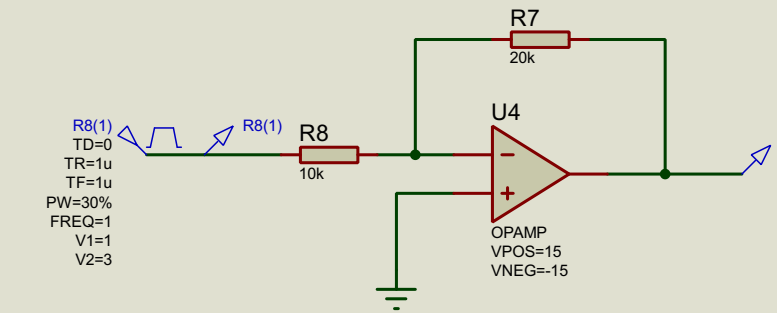

No Inversor

